

FACHBEREICH ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK

PRAKTIKUMSBELEG

PROZESSORDESIGN

Projektname: hardCORE

EINGEREICHT VON
STUDIENGANG
MATRIKELNUMMER
DATUM DER ABGABE

Mario Kellner SD - embedded Systems 631587 6. Mai 2017

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

I a	abellenverzeichnis	I
Αŀ	bbildungsverzeichnis	П
1	Zielstellung	1
2	Beschreibung der Komponenten und wesentlicher Zusammenhänge 2.1 Toplevel	4 5 5 6 6 7 8 9
3	2.10 Pipelinestufe WB	10 11
4	Maßnahmen zur Leistungssteigerung	12

Tabellenverzeichnis

1	Kodierung arithmetischer Operationen	7
2	Kodierung von Sprungoperationen	8
3	Instructionset	10
4	Instruktionsmix	11
5	post-synthesis	11
6	post-implementation	11

Abbildungsverzeichnis

1	schematic toplevel	3
2	schematic Programmzähler	4
3	schematic Forwarding Logik	ŏ
4	schematic IE (Stackpointer-Handler)	3
5	schematic ALU	7
6	schematic Sprungdekoder	3
7	schematic Daten- und IO-Speicher)
8	Floorplan	1

1 Zielstellung

Ziel dieser Projektarbeit für das Modul "Prozessordesign" ist es einen Prozessor in einer RISC-Architektur zu entwerfen und auf einem FPGA zu implementieren. Als Entwicklungsplattform wird das Prototyping-Board BASYS3 von Digilent mit dem FPGA "Xilinx Artix-7 (XC7A35T-ICPG236C)" verwendet. Das Design wird mithilfe der Entwicklungsumgebung Vivado 214.4 in VHDL erstellt.

Designvorgaben:

- RISC-Architektur
- mindest. 150MHz Taktrate
- (De-)Kodierung eines reduzierten AVR-Befehlssatzes
- 32 8-Bit Register
- 1kByte Datenspeicher
- Pipelinekonzept

2 Beschreibung der Komponenten und wesentlicher Zusammenhänge

2.1 Toplevel

Das Design des Prozessors wurde in mehrere Komponenten gegliedert, die nachfolgend näher erläutert werden.

Um einen höheren Systemtakt verwenden zu können, wird ein mixed-mode-clock-manager (MMCM) aus dem IPC-Katalog genutzt. Das verwendete FPGA-Board stellt einen maximalen Systemtakt von 100MHz zur Verfügung, der als Eingangssignal in den MMCM führt. Alle getakteten Komponenten im Design erhalten das Taktsignal vom Ausgang der MMCM.

Um den vorwärtslaufenden Signal- und Datenfluss zu partitionieren und damit eine signifikante Erhöhung des Systemtaktes zu ermöglichen, werden drei Pipelinestufen implementiert:

- instruktion-fetch/instruktion-decode (IF/ID)
- instruktion-exec (IE)
- write-back (WB)

Bei Verwendung von Pipelines entstehen sogenannte Pipeline-Hazards, denen mit zusätzlicher Logik entgegengewirkt werden muss. In den Pipelines ID und IE sind entsprechende Maßnahmen in Form einer Forwarding-Logik (siehe Abschnitt 2.4) vorgenommen worden. Die Forwarding-Logik wird mit Komponenten gleichen Names realisiert.

Bei Sprüngen im Programmablauf wirkt die Sprunglogik (siehe Abschnitt 2.8) sowie der Programmzähler (siehe Abschnitt 2.2) Branch-Hazards entgegen. Hierfür existieren zum Einen zusätzliche Multiplexer im toplevel (ID-pipeline), mit denen ungültige Steuersignale (Schreibzugriff, Sprung- und Stacksteuerung) gehandelt werden. Ausserdem wird mit entsprechenden Steuersignalen die fehlerfreie Arithmetik für den Programmzähler sichergestellt.

Ein *reset* des Prozessors wird erzeugt, indem die fünf Taster auf dem Board gleichzeitig gedrückt werden.

 


Abbildung 1: schematic toplevel

2.2 Programmzähler

 


Abbildung 2: schematic Programmzähler

Der Programmzähler adressiert anhand zweier Operanten den Programmspeicher, der als Unterkomponente enthalten ist und als Block-Ram deklariert wird. Bei der Synthese wird der Programmspeicher aber als LUT-RAM gemapped, da dies laut Synthese-Log für das Signallaufzeitverhalten im vorliegenden Design günstiger ist.

Die Komponente stellt die Pipeline IF/ID dar.

In Abhängigkeit der Sprungkodierung aus der Writeback-Stufe (jmpcode_wb) werden die Operanten vorbereitet.

Hierbei werden vier Fälle unterschieden:

- absoluter Sprung
- relativer Sprung
- Inkrement
- Flush (Sprungvorbereitung)

Im Falle eines Sprungs wird ein Takt zuvor ein NOP als Instruktion erzwungen (flush-Signal aus IE). Bei jedem Takt wird eine relative Sprungadresse aus der aktuellen Instruktion dekodiert, unabhängig davon ob es sich tatsächlich um eine Sprunginstruktion handelt. Diese wird durch alle Pipelines gereicht. Des Weiteren wird die aktuelle Adresse für evtl. reall-Instruktionen ausgegeben und bis zum Datenspeicher durchgereicht.

Der Programmspeicher ist auf 512 16-Bit-Instruktionen begrenzt.

2.3 Decoder

Die Instruktion vom Programmzähler wird dekodiert, um entsprechende Steuerkodierungen für arithmetisch-logische Operationen, Sprungtypen, Konstanten oder Stackoperationen zu erzeugen. Ausserdem werden Steuersignale erzeugt, um Operanten für arithmetische Operationen, Adressierung des Datenspeichers sowie Schreibzugriffe auf das Registerfile und den Datenspeicher zu aktivieren.

2.4 Forwarding Logik

 


Abbildung 3: schematic Forwarding Logik

Mit der forwarding-Logik wird die Datenintegrität sichergestellt bzw. werden Pipeline-Hazards verhindern.

Sobald Register in der writeback-Pipeline vorliegen, die in der IE-Pipeline verändert wurden und in den Pipelines IF/ID sowie IE zur weiteren Verarbeitung vorliegen, müssen diese aktualisiert werden. Hierfür wird die Adresse des zu aktualisierenden Registers der forwarding-Logik als Vergleichswert zugeführt.

Sowohl in der intruction-fetch als auch in der intruction-execute-Pipeline werden jeweils vier Operanten (OPA, OPB, ZH, ZL) weitergeleitet. In beiden Pipelines muss die Adresse des überschriebenen Registers mit den Adressen aller Operanten verglichen werden. Bei Übereinstimmung einer Operantenadresse mit der writeback-Adresse wird der Dateninhalt nur aktualisiert, wenn der Operant auch aktiv ist. Hierfür wird ein zusätzliches Enablesignal je Operant benötigt.

Das Verhalten der Forwarding-Logik ist in Listing 1 als Pseudocode beschrieben.

```
if (w_e_rf == aktiv AND adresse_wb == adresse_OPA)
    OPA <= data_writeback

if ((w_e_rf AND en_opB) == aktiv AND adresse_wb == adresse_OPB)
    OPB <= data_writeback

if ((w_e_rf AND en_Z) == aktiv AND adresse_wb == 0x31)
    ZH <= data_writeback

if ((w_e_rf AND en_Z) == aktiv AND adresse_wb == 0x30)
    ZL <= data_writeback</pre>
```

Listing 1: Pseudocode forwarding-logik

Um möglichst wenig Schaltstufen zu verwenden, werden die Vergleichswerte zwischen Operantenadresse und writeback-Adresse mit den jeweiligen Enablesignalen des Operanten verknüpft und dem entsprechenden Multiplexer als Eingang zugeführt.

2.5 Registerfile

Das Registerfile dient als nicht-persistenter Speicher für die Verarbeitung von Registerinformationen. Es existieren 32 8-bit Register, wobei die zwei höchstwertigen Register für die Adressierung des Datenspeichers dienen können (Z-Register). Das Auslesen von Registerinformationen geschiet ungetaktet bzw. nebenläufig über Adressierung vom Dekoder. Ein verändertes Register wird nach dessen Adressierung (decode) mit einer Verzögerung von drei Takten taktsynchron geschrieben.

2.6 Pipelinestufe IE mit Stackpointer

 


Abbildung 4: schematic IE (Stackpointer-Handler)

Die Komponente dient als Pipelinestufe zwischen der Instruktionsdekodierung (ID) und Instruktionsausführung (IE). Neben FlipFlops zum Speichern von Daten und Steuersignalen ist hier auch der Handler für den Stackpointer enthalten. Idealerweise würde der Handler für den Stackpointer in einer separaten Komponente implementiert werden. Da die De-/Inkrementierung des Stackpointers ein clock-Signal benötigt, wurde dieses direkt aus der Pipelinestufe verwendet. Des Weiteren wird die Auswahl des Prebzw. Postcounters und der Z-Adresse auf diese Weise mit einem einzigen Multiplexer realisiert.

2.7 ALU

 


Abbildung 5: schematic ALU

Die arithmetisch-logische Einheit ALU führt Manipulationen des Operanten A durch und berechnet den aktuellen Zustand. Da die Instruktionsmenge nur bedingte Sprungbefehle umfasst, die auf das Carry- und Zeroflag zurückgreifen, wird nur das Carry- und Zerobit berechnet. Die Berechnung erfolgte ürsprünglich durch eine drei- bis vierstufige logische Verknüpfung, wurde aber zugunsten der Performance durch ROMs ersetzt.

Am Eingang der Alu werden zunächst die Operanten A und B aufbereitet. Hierfür muss lediglich zwischen drei Operationen (Subtraktion, Einer-Komplement, restliche Operationen) unterschieden werden. Für der Kodierung arithmetisch/logischer Operationen wurde besonderes Augenmerk darauf gelegt, das Kodewort so klein wie möglich zu halten, um Schaltzeit der beteiligten Multiplexer (siehe Abb. 5) zu reduzieren. Alle für die ALU relevanten Instruktionen werden auf acht arithmetische Operationen reduziert und können mit drei Bit eindeutig (de-)kodiert werden. Der Operant C (1, 0, Carry) wird bereits eine Taktstufe zuvor vom Dekoder aufbereitet und der ALU direkt zugeführt.

Tabelle 1: Kodierung arithmetischer Operationen

	set s	reg		
Operation (Instr.)	set operant			
	Operation (Arithm.)			ım.)
add, lsl, adc, rol	1	1	1	1
com, sec	0	1	1	1
sub, subi, cp, cpi, dec, inc	0	0	1	1
or, ori	1	0	1	0
eor	1	1	1	0
and, andi, brcs	1	1	0	1
mov, ldi	1	1	0	0
lsr, clc	1	0	0	0
asr	1	0	0	1

2.8 Sprungdekoder

 


Abbildung 6: schematic Sprungdekoder

Die Komponente prog_jmp bereitet Sprungbefehle vor, indem das Eingangssignal "jmpcode" umkodiert wird. Für den Fall eines Sprungs (ausser inkrement) wird aus dem resultierenden "jmpcode" ein Steuersignal zum flushen der Pipelines abgeleitet. Dieses Steuersignal dient ebenfalls als Operant für den Programmzähler, um die Vorwärtszählung anzuhalten.

Das Statusregister hat für die Auswertung von bedingten Sprüngen zentrale Bedeutung. Es wird ebenfalls in dieser Komponente aktualisiert und in die vorgelagerte Pipelinestufe rückgeführt. Dies ermöglicht es FlipFlops für die Maskierung in der Writeback-Stufe einzusparen und das Carryflag als Operant C direkt in der IF/ID-Pipeline auszuwählen, sowie für den nächsten Takt (IE) der ALU zur Verfügung zu stellen.

Tabelle 2: Kodierung von Sprungoperationen

Sprungoperation	Sprungtyp	Kodierung			
(Instr.)	Sprungtyp	OPCODE[10]		jmpcode	
incr	relativ, unbedingt	d	d	1	1
brcc	relativ, bedingt	0	0	0	1
brne	relativ, bedingt	0	1	0	1
brcs	relativ, bedingt	1	0	0	1
breq	relativ, bedingt	1	1	0	1
rjmp	relativ,unbedingt	d	d	1	0
rcall	relativ,unbedingt	d	d	1	0
ret	${\it absolut}, {\it unbedingt}$	d	d	0	0

2.9 Daten- und IO-Speicher

 


Abbildung 7: schematic Daten- und IO-Speicher

Der Datenspeicher umfasst 1024 Speicherplätze zu je 9 Bit und ist als Unterkomponente implementiert. Die Registerbreite wurde auf 9 Bit erweitert, um reall-Operationen in einem Takt realisieren zu können.

Der Datenspeicher wird als distributed-RAM deklariert. Ein angepasstes Design mit BlockRAM und entsprechenden Änderungen der writeback-Pipelinestufe haben Platzierungen im Floorplan zur Folge, die ungünstigere Laufzeitergebnisse liefern.

Im Falle einer Port- oder Segmentadressierung werden Daten nicht im Datenspeicher, sondern in einem separaten IO-Speicher abgelegt. Die IO-Unterkomponente verfügt über einen Treiber, der zyklisch die Ausgabe auf der 7-Segment-Anzeige aktualisiert.

Die Signale der Hardwarepins werden im Entwurf formal nicht getaktet. Bei der Synthese werden aber automatisch FlipFlops erzeugt, damit die Signale taktsynchron abgefragt werden können.

2.10 Pipelinestufe WB

Die Komponente writeback dient als reine Taktstufe, in der lediglich Daten und Steuersignale gespeichert bzw. abgefragt werden.

3 Leistungsbeschreibung

Tabelle 3: Instructionset

Kodierung Kommando Operanten Takt					
		Operanten			
00000000000000000	nop		1		
000011rdddddrrrr	lsl	\mathbf{r}	1		
000011rdddddrrrr	add	$^{ m r,r}$	1		
000110rdddddrrrr	sub	$^{ m r,r}$	1		
000101rdddddrrrr	cp	$^{ m r,r}$	1		
000111rdddddrrrr	rol	r	1		
000111rdddddrrrr	adc	$^{ m r,r}$	1		
001000rdddddrrrr	and	$^{ m r,r}$	1 1		
001001rdddddrrrr	eor	$^{ m r,r}$	1		
001010rdddddrrrr	or	${f r}{,}{f r}$	1		
001011rdddddrrrr	mov	${f r}{,}{f r}$	$\mid 1 \mid$		
1000000ddddd0000	ld	$_{\mathrm{r,e}}$	1		
1000001rrrrr0000	st	$_{\mathrm{e,r}}$	1		
1111011111111000	brcc	1	1,3		
1111011111111001	brne	1	1,3		
1111001111111001	breq	1	1,3		
1111001111111000	brcs	1	1,3		
1001010rrrrr0000	com	r	1		
1001010rrrrr0101	asr	r	1		
1001010rrrrr1010	${ m dec}$	r	1		
1001010rrrrr0011	inc	r	1		
1001010rrrrr0110	lsr	r	1		
1001010100001000	ret		1,3		
1001010000001000	sec		1		
1001010011001000	cls		1		
1001000rrrrr1111	pop	r	1		
1001001rrrrr1111	push	r	1		
1110KKKKddddKKKK	ldi	$_{ m d,M}$	1		
0011KKKKddddKKKK	cpi	d,M	1		
0101KKKKdddddKKKK	subi	$_{ m d,M}$	1		
0110KKKKddddKKKK	ori	m d,M	1		
0111KKKKddddKKKK	andi	d,M	1		
1100LLLLLLLLLLLL	rjmp	$\overset{,}{ m L}$	1,3		
1101LLLLLLLLLLLL	rcall	${ m L}$	1,3		
10110PPdddddPPPP	in	$_{\mathrm{r,P}}$	1		
10111PPrrrrrPPPP	out	$\stackrel{'}{\mathrm{P,r}}$	1		
<u> </u>		·	l		

Legend:

- r any register
- d 'ldi' register (r16-r31)
- e pointer register (Z)
- M immediate value [0 to 255] | L
- P Port address value [0 to 63] (in, out)
- K immediate value [0 to 63]
- l signed pc relative offset [-64 to 63]
- L signed pc relative offset [-1024 to 1023]

3.1 IPC

Die Taktrate des Prozessors beträgt 173MHz mit einer Sklackreserve (WNS) von 0.004ns. Ermittlung der Instruction per Cycle (IPC) für einen definierten Instruktionsmix:

Tabelle 4: Instruktionsmix

Instruktionstyp	Anteil	Zyklen
Load	15%	$15 \cdot 1$
Store	5%	$5 \cdot 1$
Branch(taken)	16%	$16 \cdot 3$
Branch(not taken)	4%	$4 \cdot 1$
Arithm./Logisch	60%	$60 \cdot 1$
Σ	100%	132

Der IPC-Wert beträgt $\frac{100}{132}=0.75.$ Durchschnittlich werden 131 MIPS verarbeitet.

3.2 Ressourcenbedarf

 


Abbildung 8: Floorplan

Tabelle 5: post-synthesis

Resource	Estimation	Available	Utilization
FF	477	41600	1.15%
LUT	958	20800	4.61%
Memory LUT	272	9600	2.83%
I/O	49	106	46.23%

Tabelle 6: post-implementation

Resource	Estimation	Available	Utilization
FF	477	41600	1.15%
LUT	918	20800	4.41%
Memory LUT	272	9600	2.83%
I/O	50	106	47.17%
BUFG	2	32	6.25%
MMCM	1	5	20.00%

Leistungsaufnahme = 225mW Global Vertical Routing Utilization = 0.69% Global Horizontal Routing Utilization = 0.84%

4 Maßnahmen zur Leistungssteigerung

statische Sprungvorhersage Die Anzahl benötigter Takte bei getätigten bedingten Sprüngen kann reduziert werden. Hierfür müsste der Programmzähler bzw. Speicher als Dual-Port-BlockMemory erweitert werden. Die Sprungadresse am Ausgang der Komponente "Programmzähler" wird dann direkt rückgeführt und gibt im nächsten Takt den Instruktionscode des Sprungsziels an einen zusätzlichen Decoder. Ebenfalls müsste das Registerfile für einen dualen Zugriff auf die Register erweitert werden. Der Sprungdekoder würde dann die Eingangssignale der Pipelinestufe IE zwischen getätigtem und nicht getätigtem Sprung schalten.

Mit dieser Methode könnte die Anzahl benötigter Takte von drei auf zwei reduziert und die MIPS bzw. IPC gesteigert werden.

Verbesserter Sprungdekoder Im aktuellen Design wird nach der Dekodierung bedingter als auch unbedingter Sprünge ein zusätzlicher Takt benötigt, um den Programmzähler anzuhalten und im nächsten Takt die Sprungadresse an den Programmzähler zu übergeben. Denkbar wäre, dem Programmzähler die Sprungadresse unmittelbar mit der Dekodierung zu übergeben. Die relative Sprungadresse steht ohnehin in jeder Pipelinestufe zur Verfügung. Für absolute Sprungadressen könnte ein separater Stack in der IE-Pipline implementiert werden, aus dem ohne Taktverzögerung die Adresse an den Programmzähler übergeben werden kann.

In Kombination mit der statischen Sprungvorhersage könnten alle Sprünge auf einen Takt reduziert werden. Die MIPS würden dann 1:1 vom Systemtakt abhängen.

Erhöhung des Systemtaktes Der kritische Pfad kann durch Änderungen im Design weiter reduziert werden. Bspw. könnte der Operant des Stackpointers (siehe Abschnitt 2.6) direkt verdrahten werden, statt hierfür einen Multiplexer zu verwenden. Jegliche Einsparung oder Erweiterung an logischen Elementen beeinflusst die Entscheidungsfreiheit der Optimierungsalgorithmen bei der Synthese. Insofern kann die Auswirkung auf die Slacktime nicht zuverlässig abgeschätzt werden.

Der logische Aufbau auf RT-Ebene ist nicht der einzige Einflussfaktor auf den kritischen Pfad. Die Namensgebung von Signalen und Komponenten kann das Syntheseergebnis ebenfalls signifikant beeinflussen.

weitere Möglichkeiten

- Superskalare Architektur (parallele Verarbeitung v. Instruktionen)
- dynamische Sprungvorhersage (Branch History Table oder Branch Target Buffer)
- Multiplizierer (keine Kombination v. add/branch Befehlen -> MIPS-Steigerung)